

TDC_4_2. Diseño de un procesador (VHDL)


Objetivos:

- Descripción VHDL de la unidad de control de un computador.
- Diseño de un procesador simple mediante VHDL
- Verificación del diseño en placa desarrollo

4.2.1. Elementos de un computador simple

Elementos de un computador simple

Unidad central de proceso (CPU)

 


4.2.2. Diseño de la Unidad de control (DidaComp)

Unidad de control

- Es la unidad responsable de dar valores 0 ó 1 a todas las **líneas de control** (CW ó ControlWord ó Bus de control) para completar la ejecución de cada instrucción.
- La Unidad de control envía una secuencia de “órdenes” diferente en función de la instrucción a ejecutar (COP y FZ). Esto se consigue diseñándola como una **máquina de estados** (FSM).
- **Microprograma**: secuencia de **microinstrucciones** que consiguen la ejecución de una instrucción.
- **Firmware**: Conjunto de microprogramas del ISA de un procesador

Unidad de control (DidaComp)

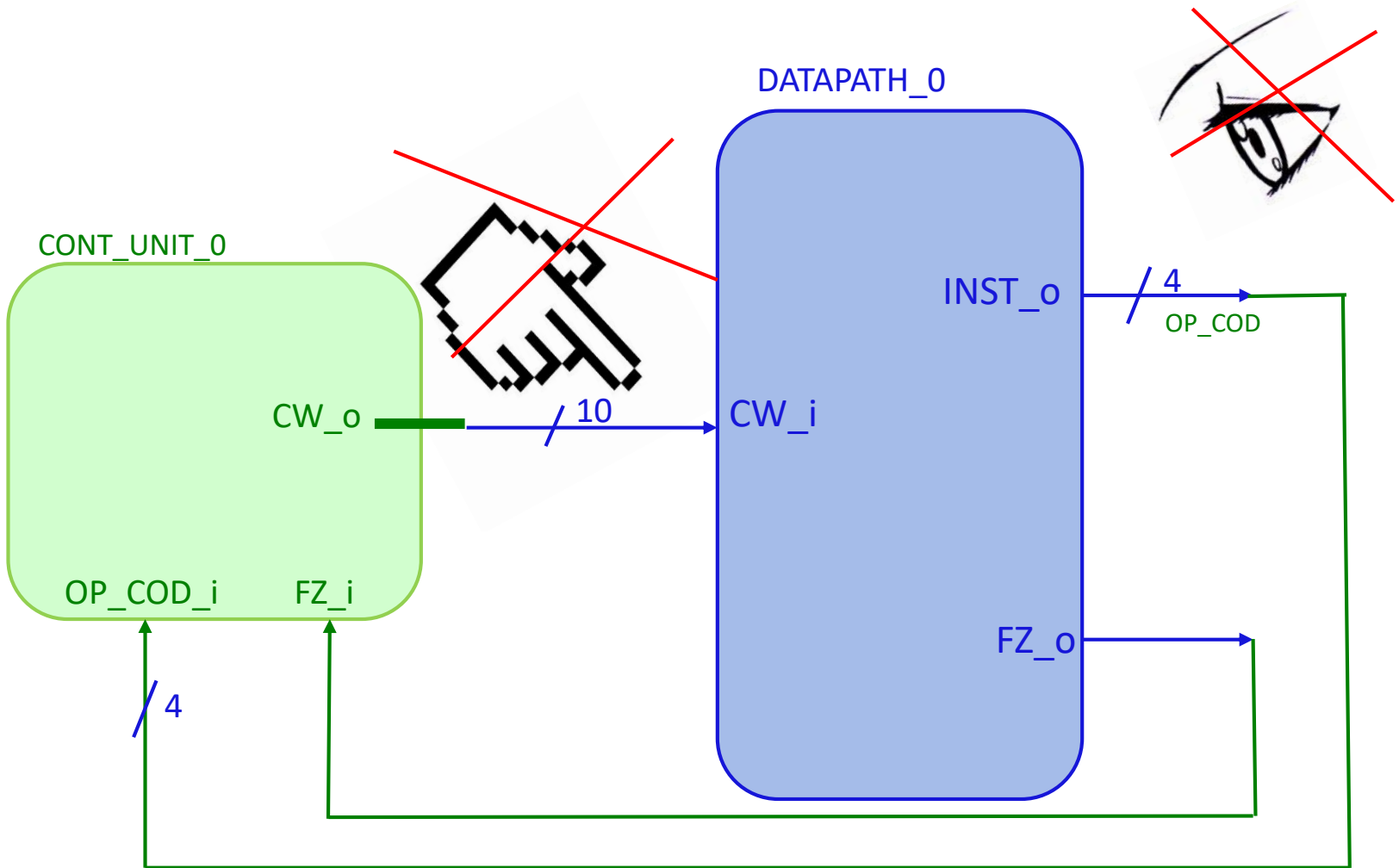

Unidad de control (DidaComp)

- Tras diseñar la micro-arquitectura, se han extraído una serie de tablas que recopilan las **operaciones** que debe realizar la **unidad de control** para ejecutar cada instrucción del juego de instrucciones (ISA).
- Cada una de esas tablas es el **microprograma** de cada una de las instrucciones.
- El **juego de instrucciones** de Didacomp se ha diseñado con cinco instrucciones en total, por lo tanto habrá cinco microprogramas.

Instrucción	OP_COD	Función de la instrucción
MOV addr1, addr2	0000	$[addr1] \rightarrow addr2$
INC addr1	0001	$[addr1] + 1 \rightarrow addr1$
ADD addr1,addr2	0010	$[addr1] + [addr2] \rightarrow addr2$
SUB addr1,addr2	0011	$[addr1] - [addr2] \rightarrow addr2$
BEZ addr2	0100	$PC \leftarrow addr2$ (FZ=1)

Unidad de control (DidaComp)

- La unidad de control consigue efectuar las operaciones necesarias mediante las **líneas de control** (CW).
- Los cinco microprogramas tendrán operaciones comunes:
 - **Búsqueda de la instrucción**
 - **Incremento del contador de programa**
 - **Decodificación de la instrucción**
 - **Lectura de los operandos A y B (según instrucción)**

Unidad de control (DidaComp)

P.e. → Microprograma de la Instrucción “Suma dos datos ADD addr1,addr2”

CLK	Bus de control									
	Microinstrucción	CW(9-8)	CW(7)	CW(6)	CW(5)	CW(4)	CW(3)	CW(2)	CW(1)	CW(0)
		ALU OPE	Sel. Fuente Addr. Inst	Incrementa reg PC	Sel. Addr. Ope.	Lee y guarda Inst (RI)	!R/W RAM	Carga REG_A	Carga REG_B	Carga FZ
1	Sel. Addr. ROM. Guarda INST en RI. Incrementa reg PC	XX	0	1	0	1	0	0	0	0
2	DECO/Establece dirección RAM del operando A	XX	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Carga OPEA desde RAM al registro A	XX	0	0	0	0	0	1	0	0
4	Establecer dirección RAM del operando B	XX	0	0	1	0	0	0	0	0
5	Carga OPEB desde RAM al registro B	XX	0	0	1	0	0	0	1	0
6	Seleccionar suma en ALU, escribe resultado en RAM, actualiza FZ	10	0	0	1	0	1	0	0	1

Unidad de control (DidaComp)

P.e.: **Microprograma** de la Instrucción “Salto condicional BEZ”

Si FZ=1

Bus de control

Acción ESTADO		CW_i (9:8)	CW_i (7)	CW_i (6)	CW_i (5)	CW_i (4)	CW_i (3)	CW_i (2)	CW_i (1)	CW_i (0)
		OpeAL U	Fuente PC	Actualiza PC	Dir RAM	Carga RI	Escribe RAM	Carga REGA	Carga REGB	Carga FZ
L O A D	C1: Leer instrucción Incrementar PC	XX	0	1	0	1	0	0	0	0
D E C O	C2: Decodificación COP	00	0	0	0	0	0	0	0	0
B R A N C H	C3: Selecciona y almacena en PC la dirección salto (a leer en ROM)	XX	1	1	0	0	0	0	0	0
B R - I N S T	C4: Espera que la Instrucción salga de la ROM .	XX	1	0	0	0	0	0	0	0

Unidad de control (DidaComp)


- La unidad de control es una FSM y por tanto su funcionamiento se describe mediante un grafo.
 - Cada estado representa la/las acciones a realizar por la uA en cada ciclo de reloj.
 - Cada estado lleva asociada una salida que se corresponde con un conjunto de valores CW.

CLK	Bus de control									
	Microinstrucción	CW(9-8)	CW(7)	CW(6)	CW(5)	CW(4)	CW(3)	CW(2)	CW(1)	CW(0)
		ALU OPE	Sel. Fuente Addr. Inst	Incrementa reg PC	Sel. Addr. Ope.	Lee y guarda Inst (RI)	!R/W RAM	Carga REG_A	Carga REG_B	Carga FZ
1	Sel. Addr. ROM. Guarda INST en RI. Incrementa reg PC	XX	0	1	0	1	0	0	0	0

- Las transiciones tienen lugar en cada nuevo ciclo de reloj y dependerán del valor del código de operación de la instrucción en curso.

FSM de la Unidad de control (DidaComp)

Grafo

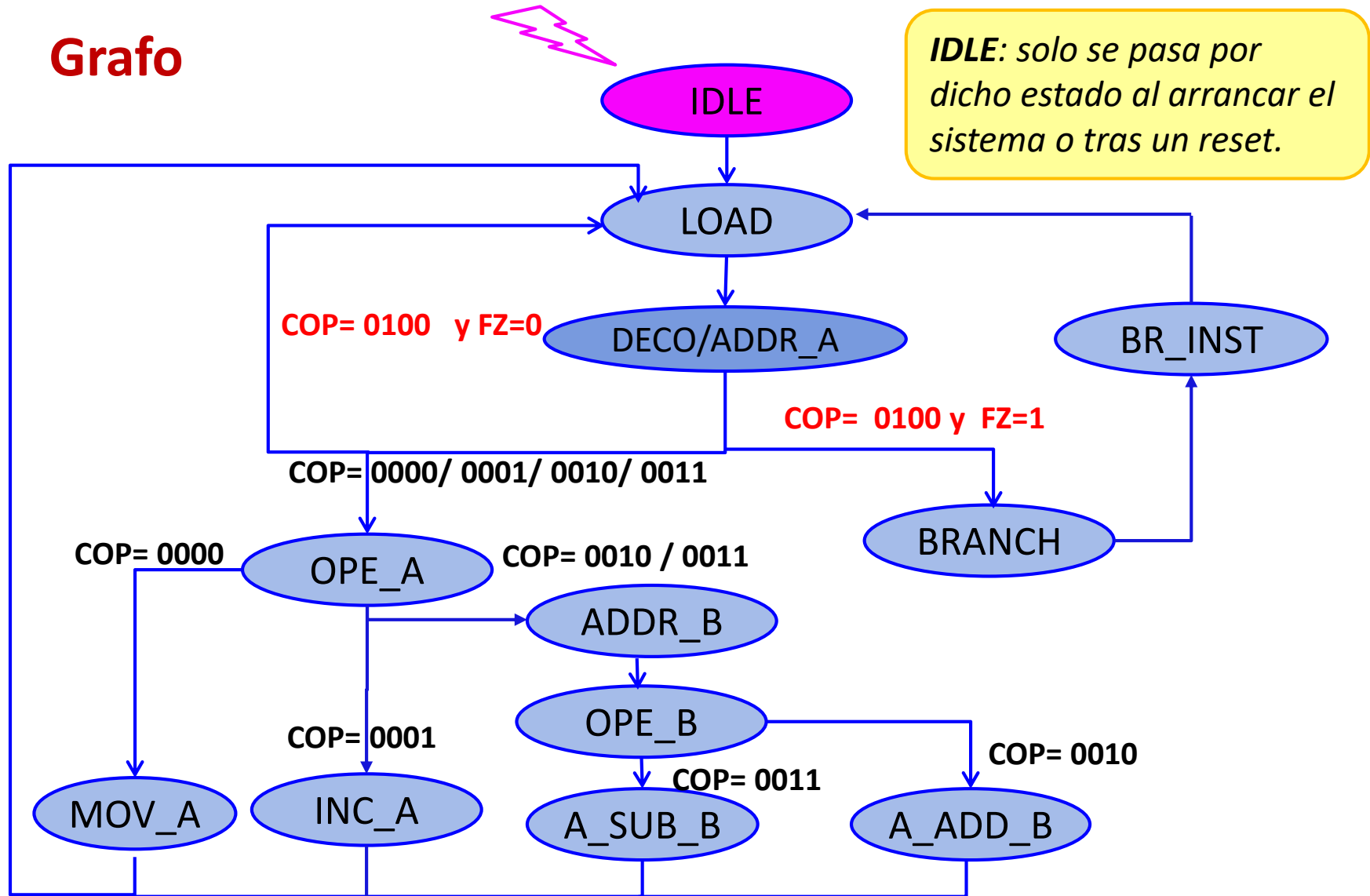

Unidad de control COMPLETA (DidaComp)

Salida asociada a cada estado (ControlWord)

Estado	CW9-CW8	CW7	CW6	CW5	CW4	CW3	CW2	CW1	CW0
	ALU	ADDR_ROM	Actualiza PC	ADDR_RAM	Carga RI	R/W RAM	Carga REG A	Carga REG B	Carga FZ
IDLE	XX	0	0	0	0	0	0	0	0
LOAD	XX	0	1	0	1	0	0	0	0
DECO	XX	0	0	0	0	0	0	0	0
OPE_A	XX	0	0	0	0	0	1	0	0
OPE_B	XX	0	0	1	0	0	0	1	0
A_ADD_B	10	0	0	1	0	1	0	0	1
A_SUB_B	11	0	0	1	0	1	0	0	1
MOV_A	00	0	0	1	0	1	0	0	1
BRANCH	XX	1	1	0	0	0	0	0	0
BR_INST	XX	1	0	0	0	0	0	0	0
INC_A	01	0	0	1	0	1	0	0	1
ADDR_B	XX	0	0	1	0	0	0	0	0

4.2.3. Descripción VHDL de la Unidad de control (DidaComp)

Unidad de control COMPLETA (DidaComp)


Unidad de control (FSM) - Entidad

Entradas

Salida

(Microprograma de...)

COP_i	FZ_i	CW_o
0000	X	MOV
0001	X	INC
0010	X	ADD
0011	X	SUB
0100	0	Siguiente instruc.
0100	1	BEZ

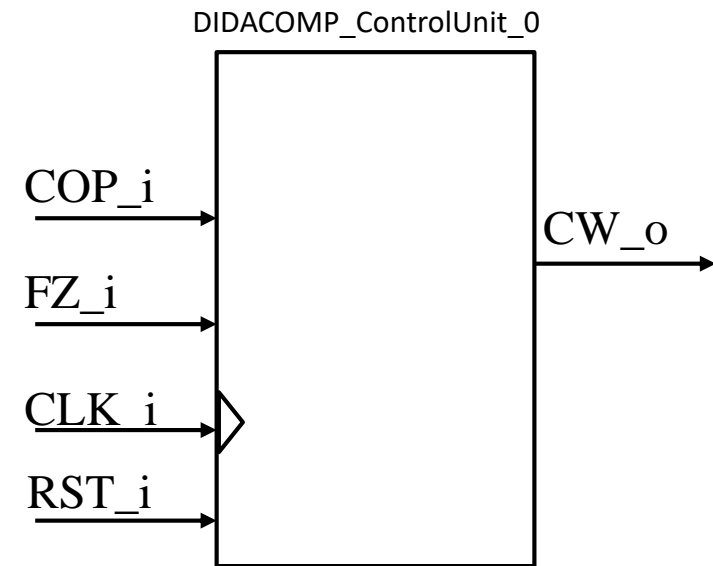

Unidad de control (DidaComp)

Project 29: CONTROL_UNIT

File: "ControlUnit_0"

```
architecture Behavioral of ControlUnit_0 is
```

```
-----  
-- DEFINITION of STATES
```

```
-----  
type STATES_FSM is (IDLE, LOAD, DECO, OPE_A, ADDR_B, OPE_B, BRANCH,  
BR_INST, MOV_A, INC_A, A_ADD_B, A_SUB_B);
```

```
signal NEXT_STATE: STATES_FSM;
```

```
-----  
-- DEFINITION of the OUTPUTS for each STATE
```

Tabla página 14

```
-----  
constant OUTPUT_IDLE:    std_logic_Vector(CW_WIDTH-1 downto 0) := "0000000000";  
constant OUTPUT_LOAD:    std_logic_Vector(CW_WIDTH-1 downto 0) := "0001010000";  
constant OUTPUT_DECO:    std_logic_Vector(CW_WIDTH-1 downto 0) := "0000000000";  
constant OUTPUT_OPE_A:    std_logic_Vector(CW_WIDTH-1 downto 0) := "0000000100";  
constant OUTPUT_ADDR_B:  std_logic_Vector(CW_WIDTH-1 downto 0) := "0000100000";  
constant OUTPUT_OPE_B:    std_logic_Vector(CW_WIDTH-1 downto 0) := "0000100010";  
constant OUTPUT_MOV_A:    std_logic_Vector(CW_WIDTH-1 downto 0) := "0000101001";  
constant OUTPUT_INC_A:    std_logic_Vector(CW_WIDTH-1 downto 0) := "0100101001";  
constant OUTPUT_A_ADD_B:  std_logic_Vector(CW_WIDTH-1 downto 0) := "1000101001";  
constant OUTPUT_A_SUB_B:  std_logic_Vector(CW_WIDTH-1 downto 0) := "1100101001";  
constant OUTPUT_BRANCH:  std_logic_Vector(CW_WIDTH-1 downto 0) := "0011000000";  
constant OUTPUT_BR_INST:  std_logic_Vector(CW_WIDTH-1 downto 0) := "0010000000";
```

Unidad de control (DidaComp)

```
elsif rising_edge (CLK) then
  case NEXT_STATE is
    -- State "IDLE" -
    when IDLE=>
      NEXT_STATE <= LOAD;
    -- State "LOAD"
    when LOAD =>
      NEXT_STATE <= DECO;
    -- State "DECO"
    when DECO =>
      case (COP_i) is
        -- MOV, ADD or SUB instructions
        when "0000" | "0001" | "0010" | "0011" =>
          -- State "OPE_A"
          NEXT_STATE <= OPE_A;
          -- AGREGAR LOS QUE FALTAN
      end case;
    -- State "OPE_A"
    when OPE_A =>
      NEXT_STATE <= OPE_B;
    -- State "ADDR_B"
    when ADDR_B =>
      NEXT_STATE <= LOAD;
    -- State "OPE_B"
    when OPE_B =>
      NEXT_STATE <= A_ADD_B;
    -- AGREGAR LOS QUE FALTAN
```

Primer proceso → Secuencial

¿Sería posible una descripción más corta del estado DECO?

Unidad de control (DidaComp)


```
when others =>
    Next_State <= IDLE;
end case;
end if;
end process;
```

```
with NEXT_STATE select
    CW_o <= OUTPUT_IDLE      when IDLE,
    OUTPUT_LOAD              when LOAD,
    OUTPUT_OPE_A             when OPE_A,
    OUTPUT_ADDR_B            when ADDR_B,
    OUTPUT_OPE_B             when OPE_B,
    OUTPUT_A_ADD_B           when A_ADD_B,
    -- AGREGAR LOS QUE FALTAN
    OUTPUT_IDLE              when others;
```

Segundo proceso → Concurrentes

Unidad de control (DidaComp)

 Unidad de control (FSM): Estructura de salto, instrucción BEZ



PC almacena la dirección de la instrucción siguiente.

La instrucción indicada por la dirección de salto se ejecuta.