

2.3. VHDL: Diseño de sistemas secuenciales

OBJETIVOS DEL TEMA:

- ❑ Repaso de circuitos secuenciales
- ❑ Descripción VHDL de circuitos secuenciales básicos:
 - a. Flip-Flop tipo D
 - b. Registros
 - c. Contadores
- ❑ Testbenches para circuitos secuenciales

2.3.1. Repaso de Lógica secuencial

2.3.1. Repaso de Lógica secuencial

Hasta ahora solo hemos diseñado sistemas combinacionales.

“El valor de la salida en un instante t , solo depende del valor de las entradas en ese instante t ”


☐ Sistema secuencial

“La salida depende de los valores de las entradas en ese instante t y también de los valores que tuvieron en los instantes anteriores $t-1$.”

Son circuitos que “recuerdan” o tienen memoria de las situaciones por las que ha pasado el sistema.

A esas situaciones se les denominan estados.

2.3.1. Repaso de Lógica secuencial

 

$X(t)$: entrada actual

$Z(t)$: salida actual

$S(t)$: estado actual

$S(t+1)$: estado próximo

❑ Forma de operar de un sistema secuencial

Dado un estado $S(t)$ y una entrada $X(t)$ el sistema produce una salida $Z(t)$ y el estado siguiente $S(t+1)$.

2.3.2. Tipos de Sistemas secuenciales

2.3.2. Tipos de Sistemas secuenciales

❑ Asíncronos

- Pueden cambiar de estado en cualquier instante de tiempo en función de cualquier cambio en las señales de entrada.
- Son más frecuentes en la vida real.
- No suelen implementarse en FPGAs.

❑ Síncronos

- Sólo pueden cambiar de estado en determinados instantes de tiempo, es decir, están “sincronizados” con una señal que marca dichos instantes y que se conoce como **señal de reloj (Clk)**.
- El sistema sólo “hace caso de las entradas” en los instantes de sincronismo.
- Son más fáciles de diseñar y más controlables.

2.3.3. Descripción en VHDL de sistemas secuenciales

2.3.3. Sistemas secuenciales en VHDL

a) Combinacionales:

- **Asignación concurrentes de señales (Recomendado)**
 - ✓ Simple o incondicional (\leq)
 - ✓ Condicional (when-else)
 - ✓ Selectiva (with –select- when)
- **Procesos combinacionales (PROCESS)**
 - ✓ Lista de sensibilidad (todas las entradas al proceso)
 - Case
 - If-then
 - ✓ Definir “Else” para evitar latches

b) Secuenciales (Siempre dentro de un proceso)

- **Procesos secuenciales con una lista de sensibilidad**
 - ✓ Sentencias síncronas

2.3.3. Sistemas secuenciales en VHDL

Plantilla VHDL

```
Ejemplo: process (CLK_i, RST_i)
begin
    if RST_i = '1' then
        -- Asignaciones Asíncronas (Solo RESET)
        -- .....
        -- .....
    elsif rising_edge (CLK_i) then
        -- Asignaciones Síncronas
        Q_o <= D_i;
        -- .....
    end if;
end process;
```

- Todas las entradas asíncronas deben sincronizarse
- Fuera de la zona de asignaciones síncronas NO debe escribirse nada

2.3.3. Sistemas secuenciales en VHDL

Consideraciones de codificación

- Tipos de sincronismo (flancos de reloj)
 - Flanco positivo → *rising_edge* (*clock_name*)
 - Flanco negativo → *falling_edge* (*clock_name*)
- La sentencia de reloj no debe incluir más condiciones

```
if clk'event and clk='1' then
    if J='1' then
        . . . . .
```

```
if clk'event and clk='1' and J='1' then
    . . . .
```

No!

2.3.3. Sistemas secuenciales en VHDL

Consideraciones de codificación

- La sentencia de reloj debe de terminar con un *end if* y no debe de haber un *else* o *elsif* a continuación.

```
Biest_proc: Process (Reset, Clk)
begin
  if Reset = '0' then
    Q <= '0';
  elsif Clk'event and Clk='1' then
    Q <= Dato;
  else
    Q <= P;
  end if;
end process;
```

No!

- En la lista de sensibilidad del proceso SOLO debe aparecer la señal de reloj. (Excepto RESET asíncrono)

2.3.4. Repaso de Biestables

2.3.4. Repaso: Biestables

- ❑ Dispositivo capaz de almacenar un bit (H ó L).
- ❑ Almacena un valor estable (H ó L) hasta que se produzca un cambio en las entradas.
- ❑ **Tabla de excitación**: refleja los valores de entrada que hacen evolucionar a la salida del estado actual al siguiente

2.3.4. Repaso: Biestables

□ Clasificación del biestable por su sincronismo

- Asíncrono (**latch**)
- Síncrono:
 - Por nivel
 - Por flanco (**flip-flop**)


□ Clasificación según las entradas de datos (FF síncronos):

- S-R: entradas de puesta a 1 (S, set) y puesta a 0 (R, reset)
- J-K: entradas de puesta a 1 (J, set) y puesta a 0 (K, reset)
- **D: entrada de datos (D)**
- T: entrada de inversión o basculamiento (toggle)

2.3.4. Repaso: Flip-Flop D


Atendiendo a las entradas:

1. Flip-Flop D básico

 

2. Flip-Flop D con señales de control (RESET, SET, ENABLE):


- RESET asíncrono
- ENABLE síncrono

 


2.3.5. Descripción VHDL de FF tipo D

2.3.5. VHDL: Flip-Flop D

Flip-Flop D Básico

 

CLK	D	Q(t+1)
↑	0	0
↑	1	1
Resto	X	Q(t)

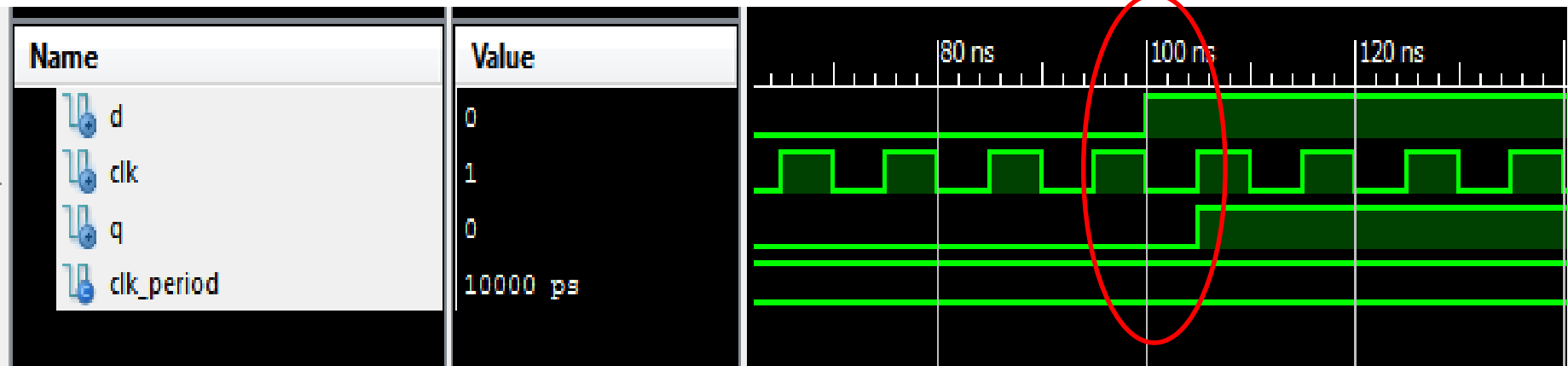

2.3.5. VHDL: Flip-Flop D


Proyecto13: Flip-Flop D Básico

```
Entity FFD_Basic is
    Port ( D_i      : in  STD_LOGIC;
          CLK_i     : in  STD_LOGIC;
          Q_o       : out STD_LOGIC ) ;
end FFD_Basic ;

architecture Behavioral of FFD_Basic is
begin
    process (CLK_i)
    begin
        if rising_edge (CLK_i) then
            Q_o <= D_i; // Sentencia síncrona
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```


2.3.5. VHDL: Flip-Flop D

Flip-Flop D Básico

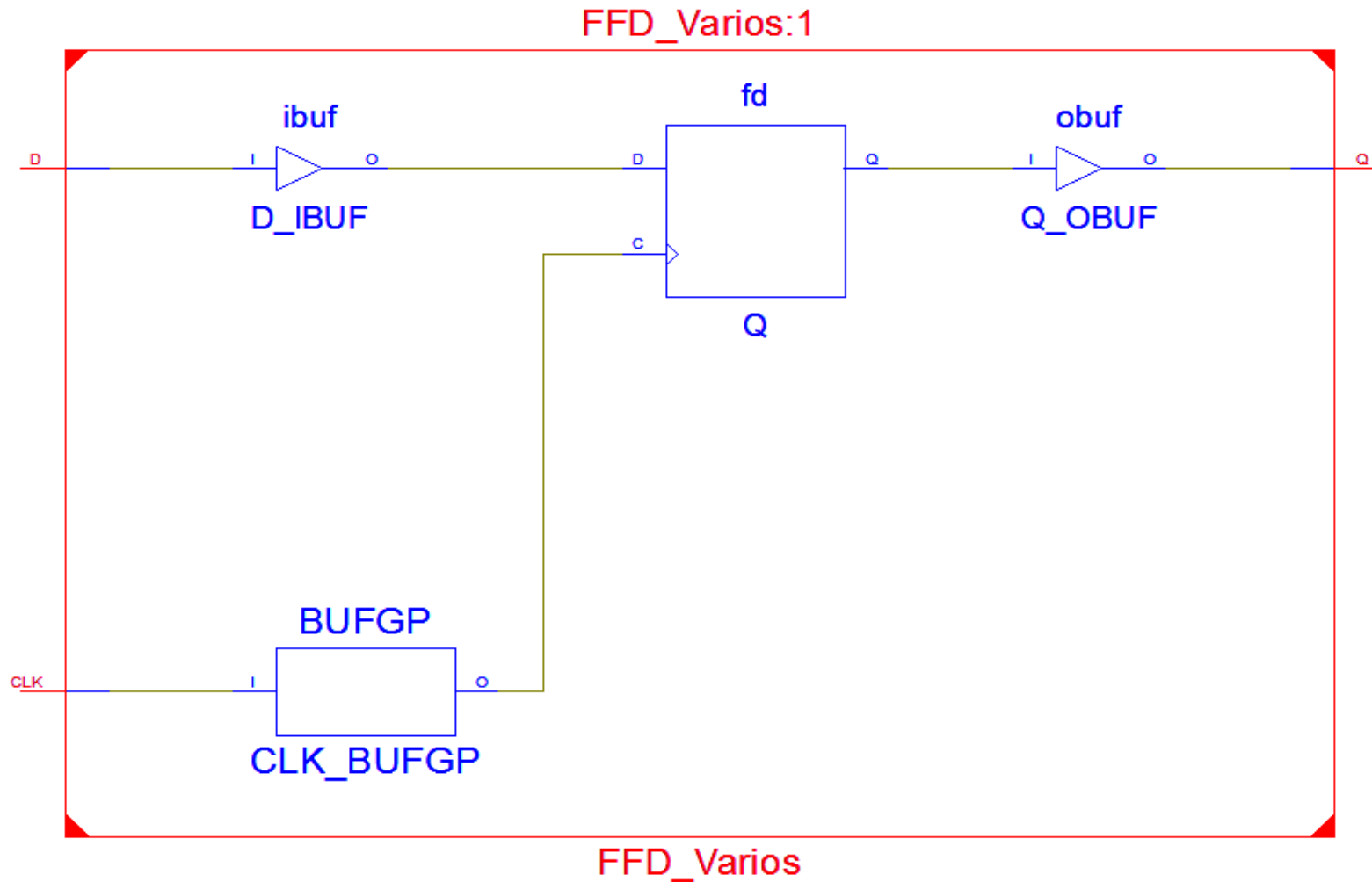


 2.3.5. VHDL: Flip-Flop D

Flip-Flop D con entrada de habilitación (Enable síncrono)



CLK	ENABLE	D	Q(t+1)
↑	1	0	0
↑	1	1	1
↑	0	X	Q(t)

 

2.3.5. VHDL: Flip-Flop D

Flip-Flop D con entrada de habilitación (Enable síncrono)

```
Entity FFD_ENA is
  Port ( D_i      : in  STD_LOGIC;
        CLK_i     : in  STD_LOGIC;
        ENA_i     : in  STD_LOGIC;
        Q_o       : out STD_LOGIC );
end FFD_ENA ;
```


```
architecture Behavioral of FFD_ENA is
begin
  process (CLK_i)
  begin
    if rising_edge (CLK_I) then
      if (ENA_i = '1') then
        Q_o <= D_i;
      end if;
    end if;
  end process;
end Behavioral;
```

Al mantener en la lista de sensibilidad solo la señal CLK, se consigue que la entrada ENABLE solo se analice cuando llegue el flanco activo de reloj (sincronizado)

Sentencias síncronas

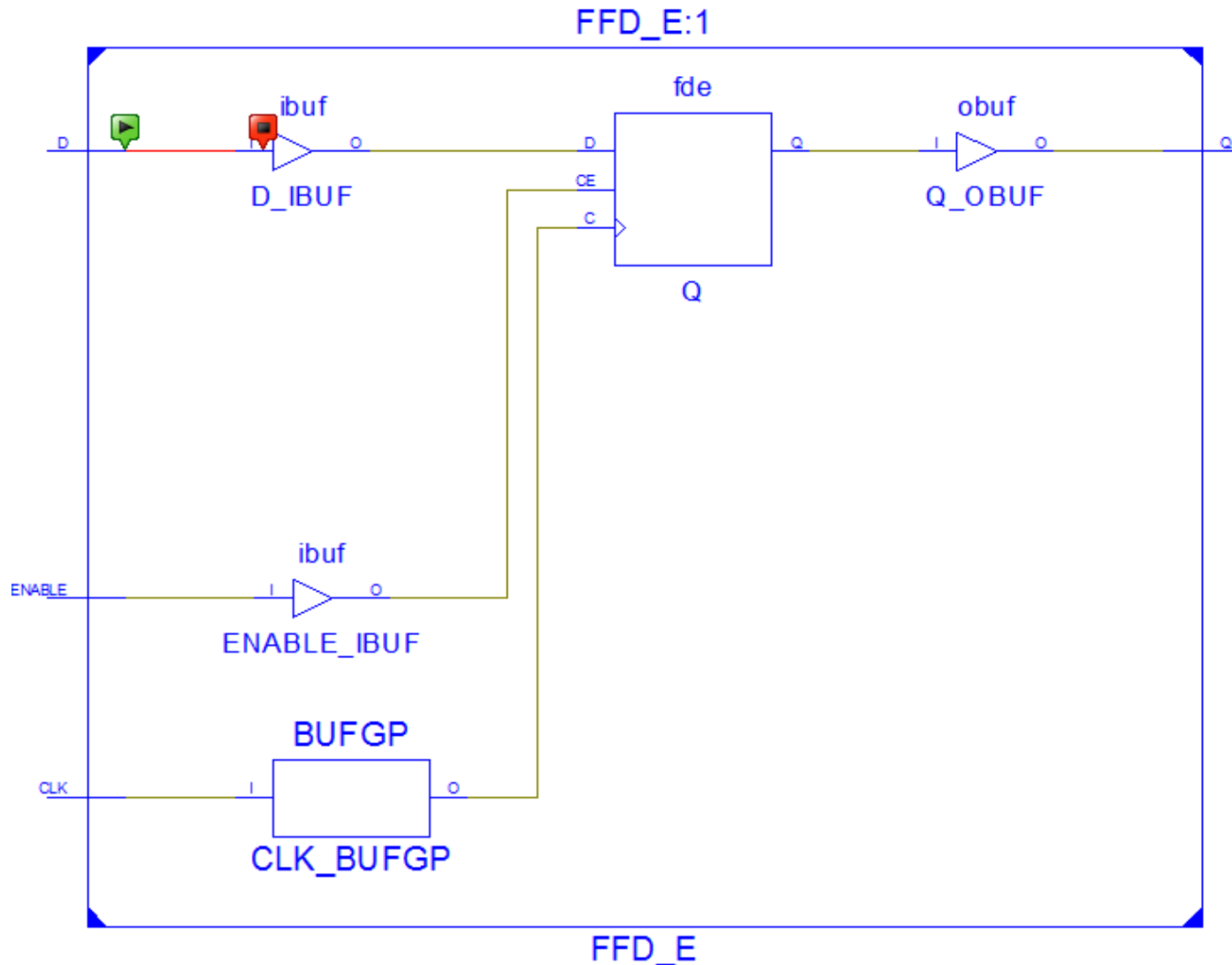
2.3.5. VHDL: Flip-Flop D

Flip-Flop D con entrada de habilitación (Enable síncrono)




 2.3.5. VHDL: Flip-Flop D

Flip-Flop D con entrada de puesta a cero (Reset asíncrono)



CLK	RESET	D	Q(t+1)
↑	0	0	0
↑	0	1	1
Resto	1	X	0

 

2.3.5. VHDL: Flip-Flop D

Flip-Flop D con entrada de puesta a cero (Reset asíncrono)

```
entity FFD_RST is
    Port ( D_i : in  STD_LOGIC;
          CLK_i : in  STD_LOGIC;
          RST_I : in  STD_LOGIC;
          Q_o : out STD_LOGIC);
end FFD_RST ;


architecture Behavioral of FFD_RST is
begin
    process (CLK_i, RST_I)
    begin
        if RST_i='1' then
            Q_o <= '0';
        elsif rising_edge (CLK_i) then
            Q_o <= D_i;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```

Se incluye la entrada RESET, por tanto un cambio en ella o en CLK inician el PROCESS

La construcción con IF establece la prioridad de RESET sobre CLK.

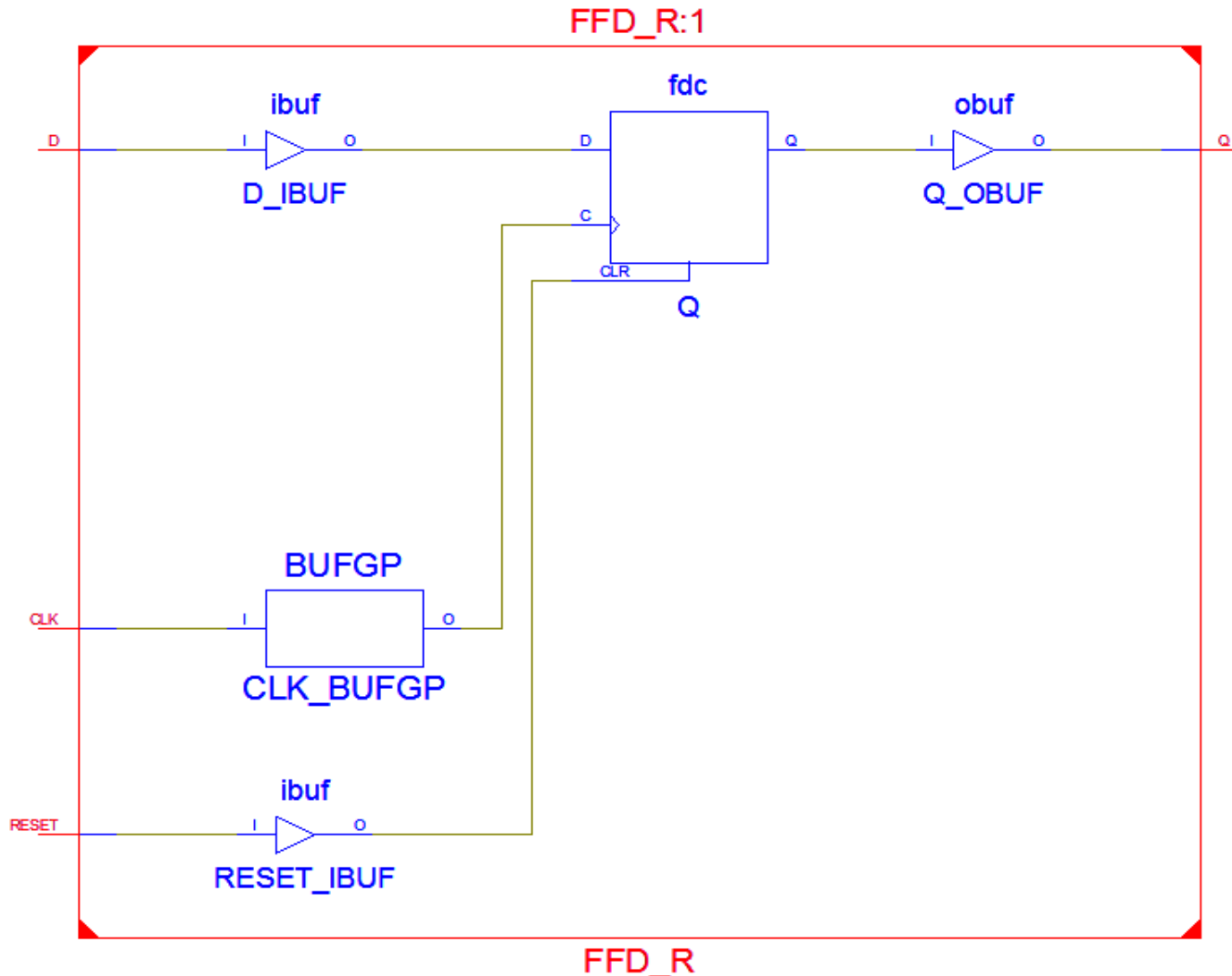
2.3.5. VHDL: Flip-Flop D

Flip-Flop D con entrada de puesta a cero (Reset asíncrono)




 2.3.5. VHDL: Flip-Flop D

Flip-Flop D completo (Reset asíncrono y Enable Síncrono)



CLK	RESET	ENABLE	D	Q(t+1)
↑	0	0	X	Q(t)
↑	0	1	0	0
↑	0	1	1	1
RESTO	1	X	X	0

 

2.3.5. VHDL: Flip-Flop D


Proyecto13: Flip-Flop D

```
entity FFD is
  Port ( D_i : in  STD_LOGIC;
        CLK_i : in  STD_LOGIC;
        ENA_i : in  STD_LOGIC;
        RST_i : in  STD_LOGIC;
        Q_o : out STD_LOGIC);
end FFD;
architecture Behavioral of FFD is
begin
  process (CLK_i, RST_i)
  begin
    if RST_i = '1' then
      Q_o <= '0';
    elsif rising_edge(CLK_i) then
      if ENA_i = '1' then
        Q_o <= D_i;
      end if;
    end if;
  end process;
end Behavioral;
```

Solo CLK y RESET aparecen en la lista de sensibilidad.

ENABLE se establece como síncrono y permite la actualización ó no de Q.

2.3.5. VHDL: Flip-Flop D

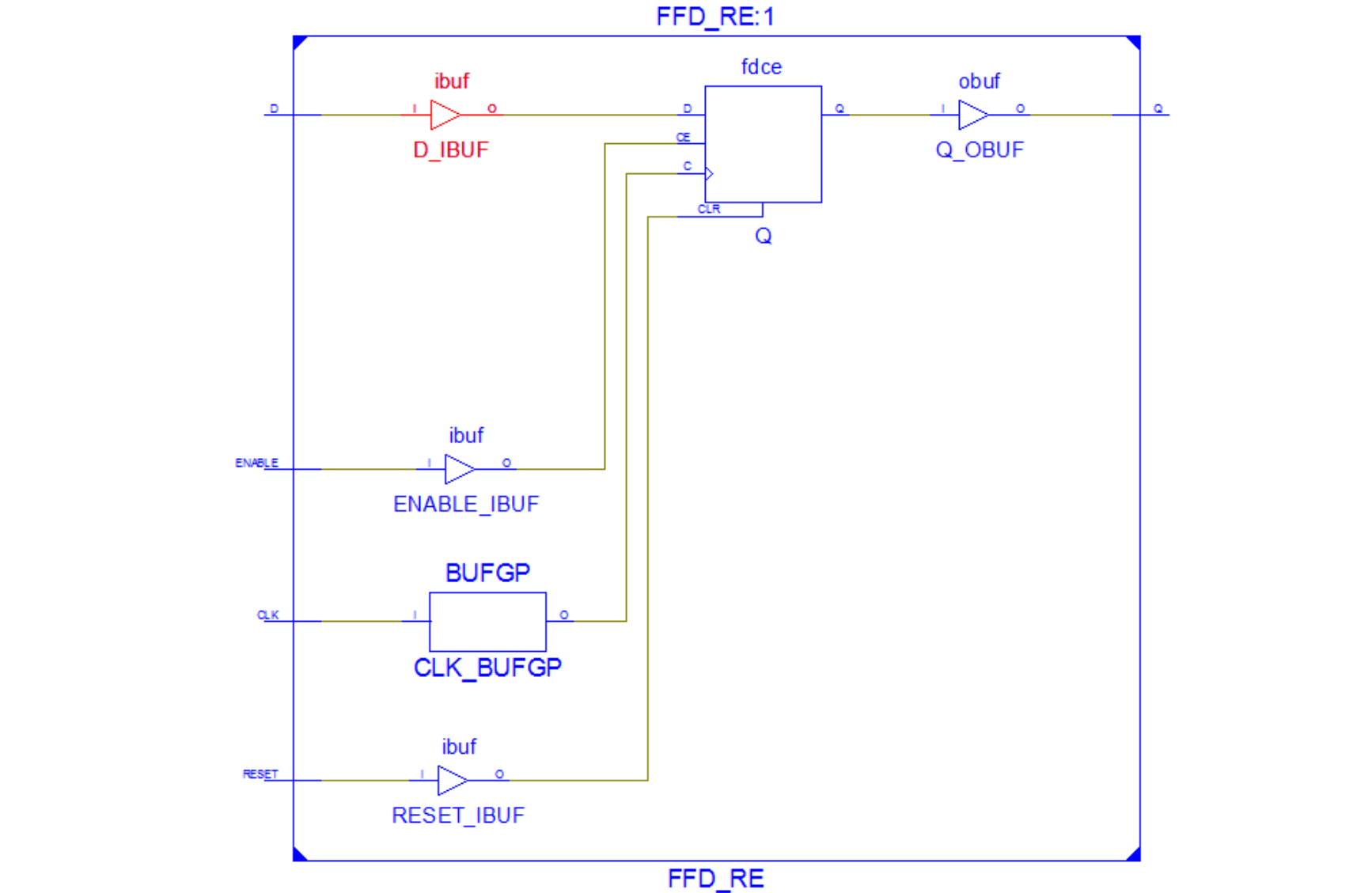

2.3.6. Detección de flancos y Sincronización de entradas.

2.3.6. Detección de flancos (Rising/Falling Edge)

Project_15. Diseño de circuito secuencial que detecte una transición de “0” a “1” en la entrada, “PUSH_i”. Cuando se detecte el flanco positivo en la salida, “PULSE_o” tomará el valor “1”.

Nombre de la entidad: EDGE_DETECTOR_00
Entradas: RST_i, PUSH_i, CLK_i
Salidas: PULSE_o

	PUSH_i (t)	PUSH_i (t+1)	PULSE_o
	0	0	0
Flanco positivo	0	1	1
	1	0	0
	1	1	0

2.3.6. Detección de flancos (Rising/Falling Edge)

Detector de flancos positivos (Solución 1: Sin sincronizar la entrada PUSH_i)

Project_15

-- SEQUENTIAL CIRCUIT

-- Stores the previous input PUSH_i (FFD)

StorePrevPush:process (CLK,RST)

begin

if RST='1' then

PREV_PUSH <= '0';

elsif rising_edge(CLK) then

PREV_PUSH <= PUSH_i;

end if;

end process;

Almacena el valor de
entrada actual de **PUSH_i**.
Es un bit y se almacenará
en un FFD

-- COMBINATIONAL CIRCUIT

PULSE_o <= '1' when PREV_PUSH = '0' and PUSH_i = '1'


else '0';

Esta asignación se ejecuta en cualquier momento en
que cambie algunas de sus entradas, **PREV_PUSH** o
PUSH_i

2.3.6. Detección de flancos (Rising/Falling Edge)

Detector de flancos positivos (Solución 1: Sin sincronizar la entrada PUSH_i)


Project_15

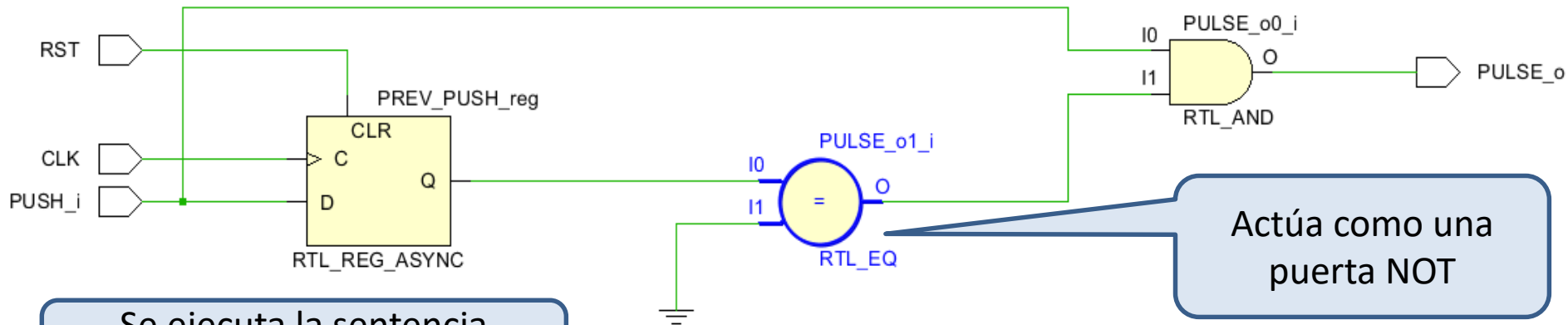

2.3.6. Sincronización de entradas

Detector de flancos positivos (Solución 2: Entrada PUSH_i sincronizada)

Project_15

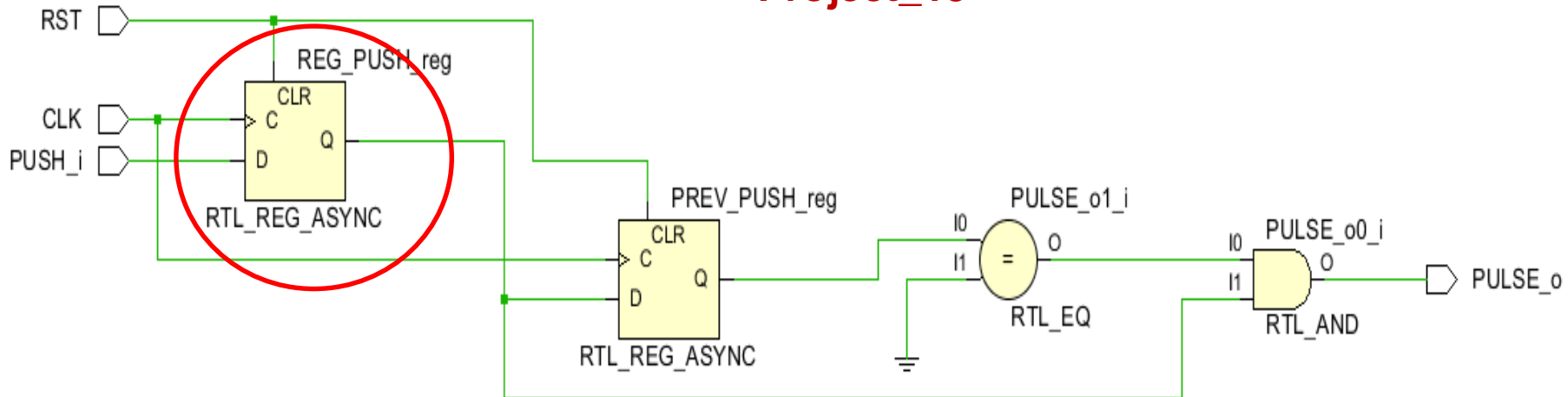

Ahora “**REG_PUSH**” es una entrada síncrona. Mantiene el valor que recibe, **PUSH_i**, durante un ciclo de reloj.

Project_15

-- SEQUENTIAL CIRCUIT

-- Synchronizes the input PUSH_i (First FFD)

SincPush:**process** (CLK,RST)

begin

if RST='1' **then**

 REG_PUSH <= '0';

elsif rising_edge(CLK) **then**

 REG_PUSH <= PUSH_i; -- Synchronous statement

end if;

end process;

-- Stores the previous input PUSH_i (Second FFD)

StorePrevPush:**process** (CLK,RST)

begin

if RST='1' **then**

 PREV_PUSH <= '0';

elsif rising_edge(CLK) **then**

 PREV_PUSH <= REG_PUSH;

end if;

end process;

-- COMBINATIONAL CIRCUIT

PULSE_o <= '1' **when** PREV_PUSH = '0' **and** REG_PUSH = '1'


else '0';

Podrían combinarse
en un solo proceso

Compara dos señales que duran un
ciclo de reloj completo

2.3.6. Sincronización de entradas

Project_15

 

1

Ha llegado un "1"
Valor anterior = "0"

2

Se compara **PREV_PUSH** con **REG_PUSH**.
PULSE_o = 1

3

Ya no se cumple la condición
Pulse = 0


No es
detectado

2.3.7. Contadores

 2.3.7. Contadores

Contadores binarios

Circuito secuencial que genera una secuencia ordenada de salidas que se repite en el tiempo. Cuentan flancos de reloj.



Tipos de contadores según el sincronismo

- **Síncronos**: todos los biestables que lo componen comparten la misma señal de reloj
- **Asíncronos**: no todos los biestables comparten la misma señal de reloj.

2.3.7. Contadores

Contadores binarios síncronos


Tipos de Contadores según la cuenta (1/3)

- **Ascendente** → cuenta completa y creciente (De 0 a $2^n - 1$)
- **Descendente** → cuenta es completa y decreciente (De $2^n - 1$ a 0)
- **Reversible**: la cuenta puede ser ascendente o descendente en función de una entrada de control.

UP → 0,1,2,3,0,1,2,3.....

DOWN → 3,2,1,0,3,2,1,0.....

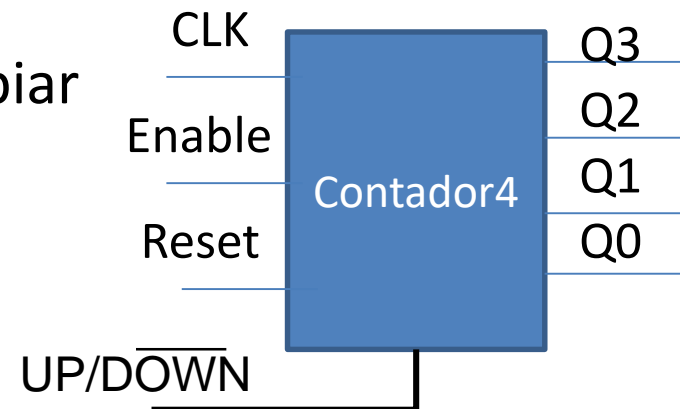
En cualquier momento es posible cambiar el sentido de la cuenta (UP/DOWN).



2.3.7. Contadores

Contadores binarios síncronos


Síncrono ascendente

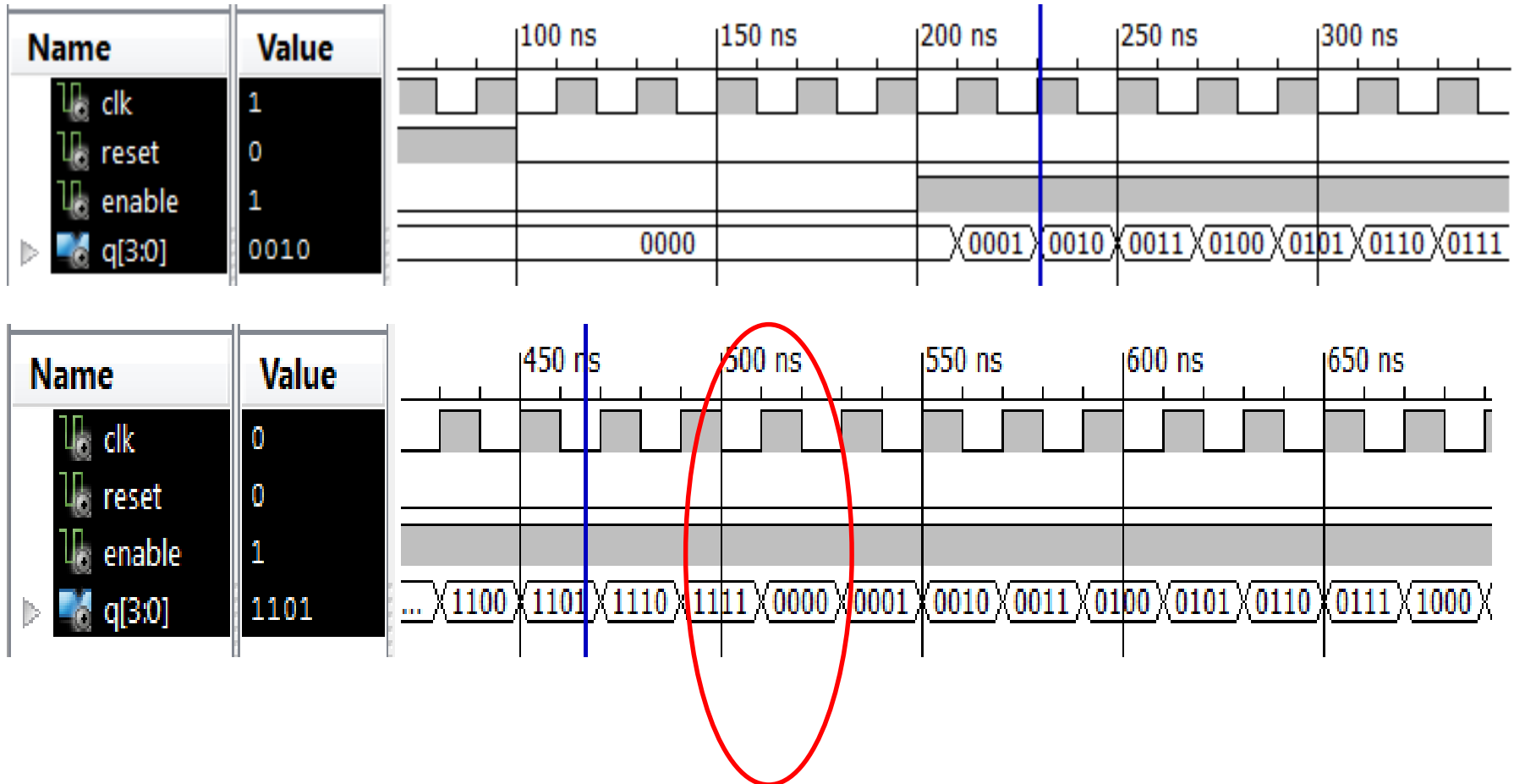

2.3.7. Contadores

Contadores binarios síncronos

Contador síncrono reversible

 


2.3.7. Contadores

Contadores binarios síncronos

Tipos de Contadores según la cuenta

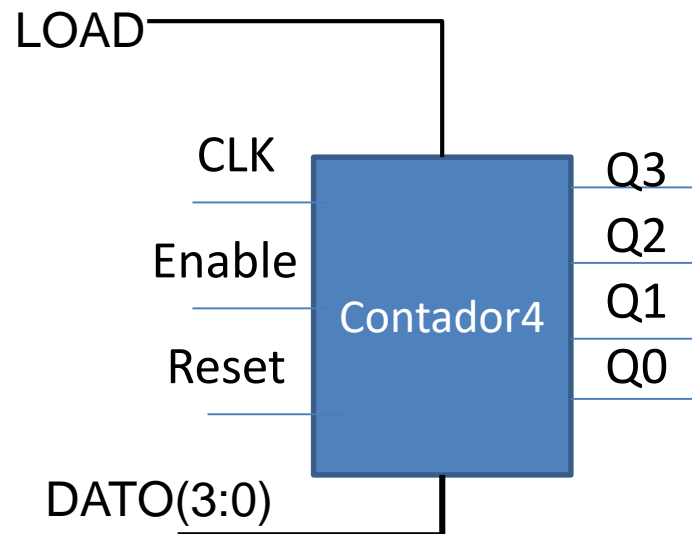
- **Con Precarga:** habilita la carga de un dato de n bits en el contador para contar a partir de él (**carga síncrona**). Incluye una entrada LOAD para activar la carga y la entrada del DATO.



2.3.7. Contadores

Contadores binarios síncronos

Contador con precarga

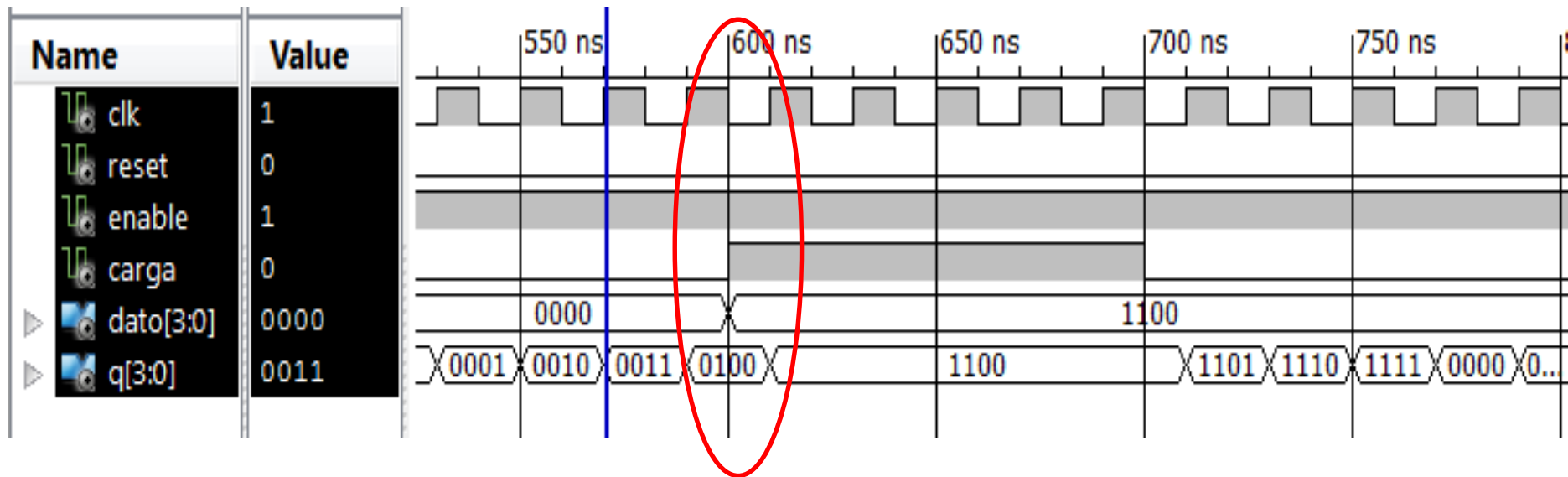


2.3.7. Contadores

Contadores binarios síncronos

Tipos de Contadores según la cuenta(3/3)

➤ **De Módulo $2^n - 1$:** no realiza la secuencia completa de cuenta, esto es no va de 0 a $2^n - 1$ ó viceversa. Requiere de lógica combinacional adicional.

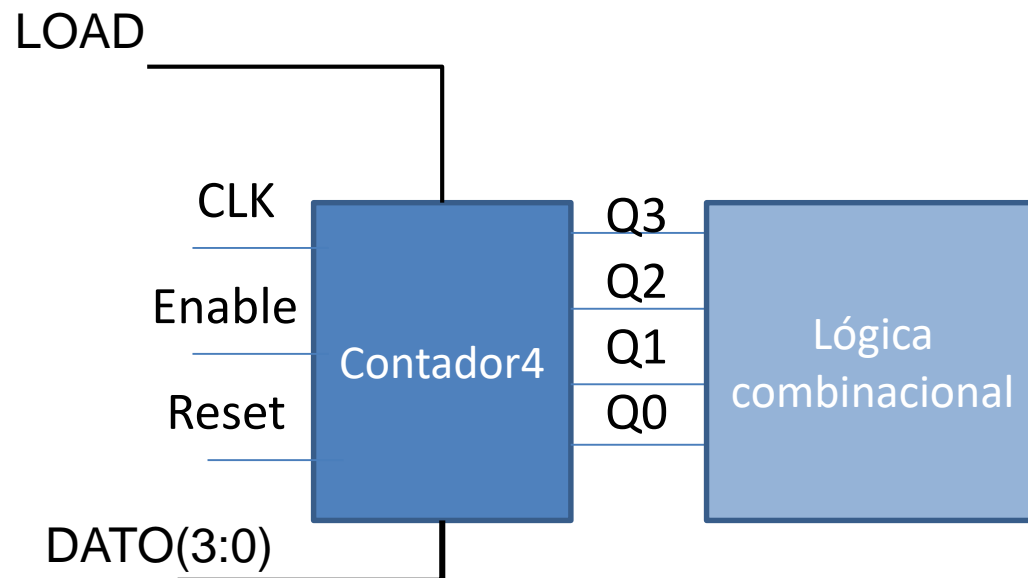P.e.: La secuencia puede ser, en el caso de $n=4$, solo de 0 a 9, ó de 10 a 15




2.3.7. Contadores: Divisor de frecuencia

Contadores binarios síncronos (Aplicaciones)

Permite crear una frecuencia de reloj menor que la de referencia (P.e: de 10ns * 6 = 60 ns)

 - No es necesario usar sus salidas Q. No deben usarse como nueva señal de reloj
- Se usa una única salida que avisa del fin de la cuenta establecida.



2.3.8. Descripción VHDL de Contadores

2.3.8. Descripción VHDL de contadores

```
entity COUNTER_N_bits is
  generic (DATA_WIDTH: natural:=4);
  Port (CLK_i : in  STD_LOGIC;
        RST_i : in  STD_LOGIC;
        ENA_i : in  STD_LOGIC;
        Q_o  : out STD_LOGIC_VECTOR (DATA_WIDTH-1 downto 0));
end COUNTER_N_bits ;
```

Proyecto 17: Contador de N bits

```
architecture Behavioral of COUNTER_N_bits is
  -- Signal to accumulate
  signal COUNTER: unsigned (DATA_WIDTH-1 downto 0);
begin
  process (CLK_i, RST_i)
  begin
    if RST_i = '1' then -- asynchronous reset
      COUNTER <= (others=>'0');
    elsif rising_edge(CLK) then
      if ENA_i = '1' then
        COUNTER <= COUNTER + 1;
      end if;
    end if;
  end process;
  Q_o <= std_logic_vector(COUNTER); -- assign "counter" to
end Behavioral;                    -- the output port
```

2.3.9. Divisor de frecuencia

2.3.9. Divisor de frecuencia

Concepto:


“Permite generar una señal de reloj de frecuencia inferior a la ofrecida por el CLK de sistema”.

Aplicaciones:


- 1.- Controlar la entrada Enable de los elementos secuenciales de un sistema que deban funcionar/actualizarse a un “ritmo” inferior al reloj del sistema.
- 2.- Crear un CLK_de sistema de inferior frecuencia

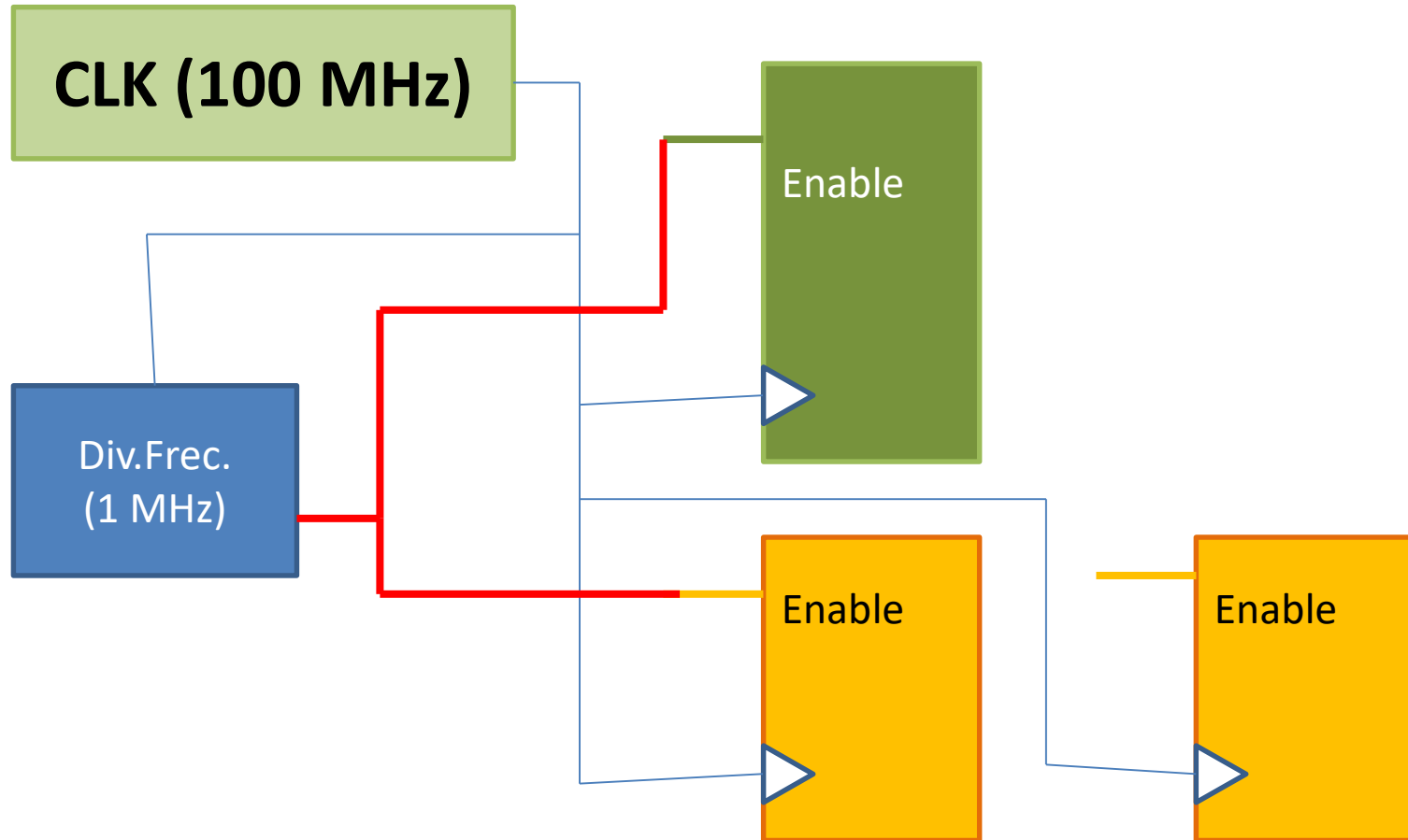2.3.9. Divisor de frecuencia

Aplicación 1: Reducir frecuencia. Señal periódica no simétrica (Clock Enable)



2.3.9. Divisor de frecuencia

 

2.3.9. Descripción VHDL de un divisor de frecuencia

```
architecture Behavioral of CE_1KHz is
  constant PRESCALER_FACTOR: integer := 100000; -- Número de ciclos de CLK a contar.
                                                    -- 100.000.000 Hz / 1.000 Hz = 100.000
  signal COUNTER: integer range 0 to PRESCALER_FACTOR; -- Sub-rango (0 a 100.000)

begin
  process (CLK_i, RST_i)
  begin
    -----
    -- RESET pone a 0 el contador y el puerto de salida
    -----
    if RST_i='1' then
      COUNTER    <= 0;
      CLK_1KHz_o <= '0';
    -----
    -- Mantiene a 0 la salida hasta que transcurren 10.000 ciclos
    -- Entonces asigna '1' a la salida durante un ciclo de CLK
    -----
    elsif rising_edge(CLK_i) then
      if COUNTER = PRESCALER_FACTOR - 1 then -- Si ya ha contado 100.000 ciclos de CLK
        COUNTER    <= 0; -- Pone el contador a 0
        CLK_1KHz_o <= '1'; -- Manda un '1' durante un ciclo de CLK
      else
        COUNTER    <= COUNTER + 1; -- Si no ha llegado al final de la cuenta
                                   -- incrementa la cuenta de ciclos
        CLK_1KHz_o <= '0'; -- Mantiene la salida a '0', no hay pulso.
      end if;
    end if;
  end process;
end Behavioral;
```

Proyecto 19: CE_1KHz. Clock enable (10ns) con frecuencia 1 KHz

Tema 2.2. (T.35)

Tipos de datos: INTEGER (Predefinido VHDL)

❑ Está incluido en el lenguaje VHDL, en la librería Standard (Invocado por defecto en cualquier módulo VHDL).

❑ Enteros positivos y negativos si no se define un subrango.

$[-(2^{31}-1), +(2^{31}-1)] = [-2.147.483.647, +2.147.483.647]$

❑ Para usarlo en síntesis es recomendable definir un subrango.

signal Entero: integer range -2 to 12;

❑ Se recomienda usar solo para constantes

Tipos de objetos en VHDL: **constantes**

Tipos de objetos de datos en VHDL para síntesis

Constantes

- ❑ Se pueden declarar en cualquier ámbito (arquitectura)
- ❑ Similar a una constante “software”
- ❑ Su uso es interesante cuando se prevé la reutilización del módulo
- ❑ Hacen más claro el código

```
constant PRESCALER_FACTOR : integer := 100000000;
```

Palabra clave


Nombre del objeto

Tipo de dato

Valor inicial

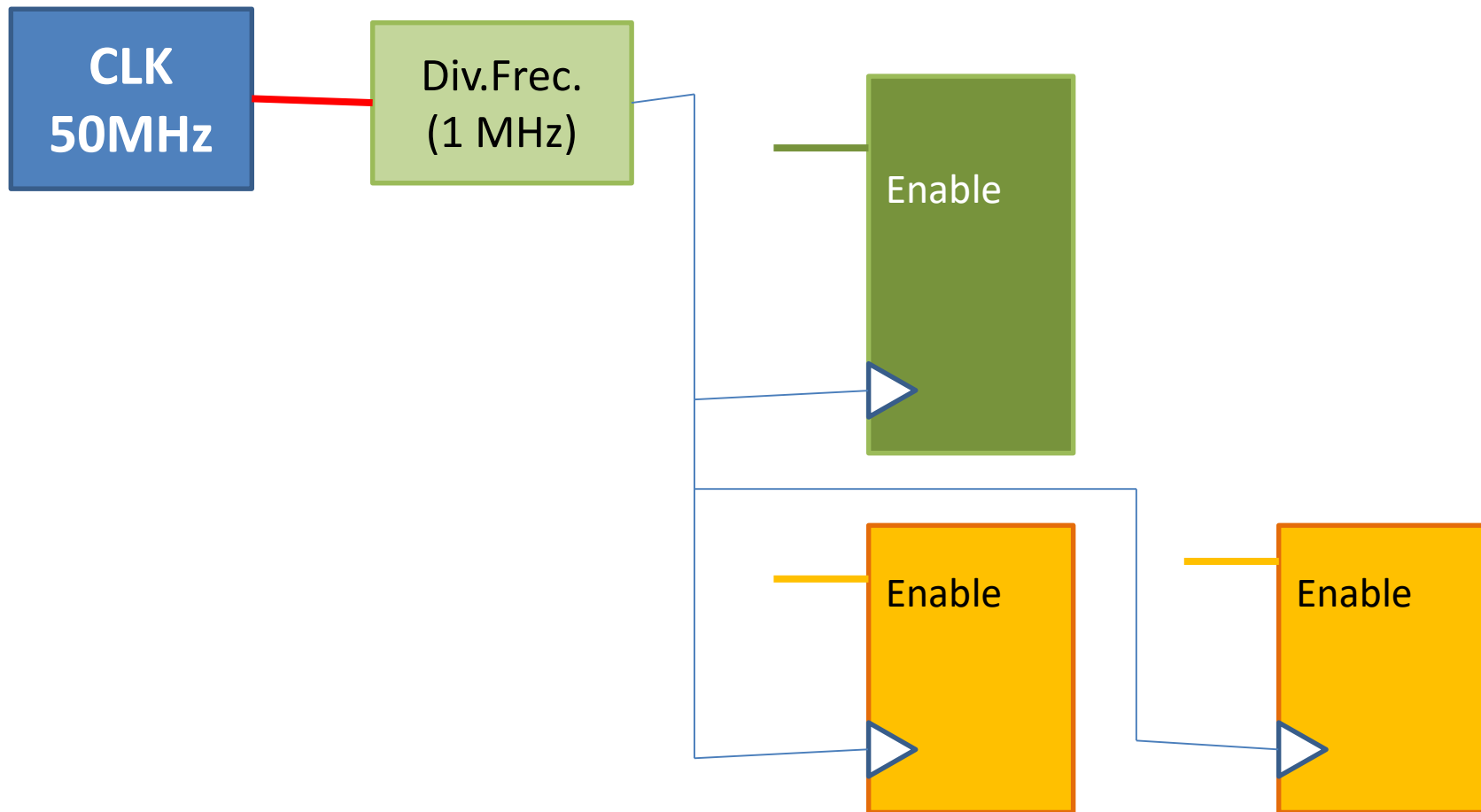2.3.9. Divisor de frecuencia


Aplicación 2: Reducir frecuencia. Señal periódica simétrica (Derived Clock)



2.3.9. Divisor de frecuencia

Aplicación 2: Reducir frecuencia. Señal periódica simétrica (Derived Clock)

Proyecto20: Hacer parpadear un LED.

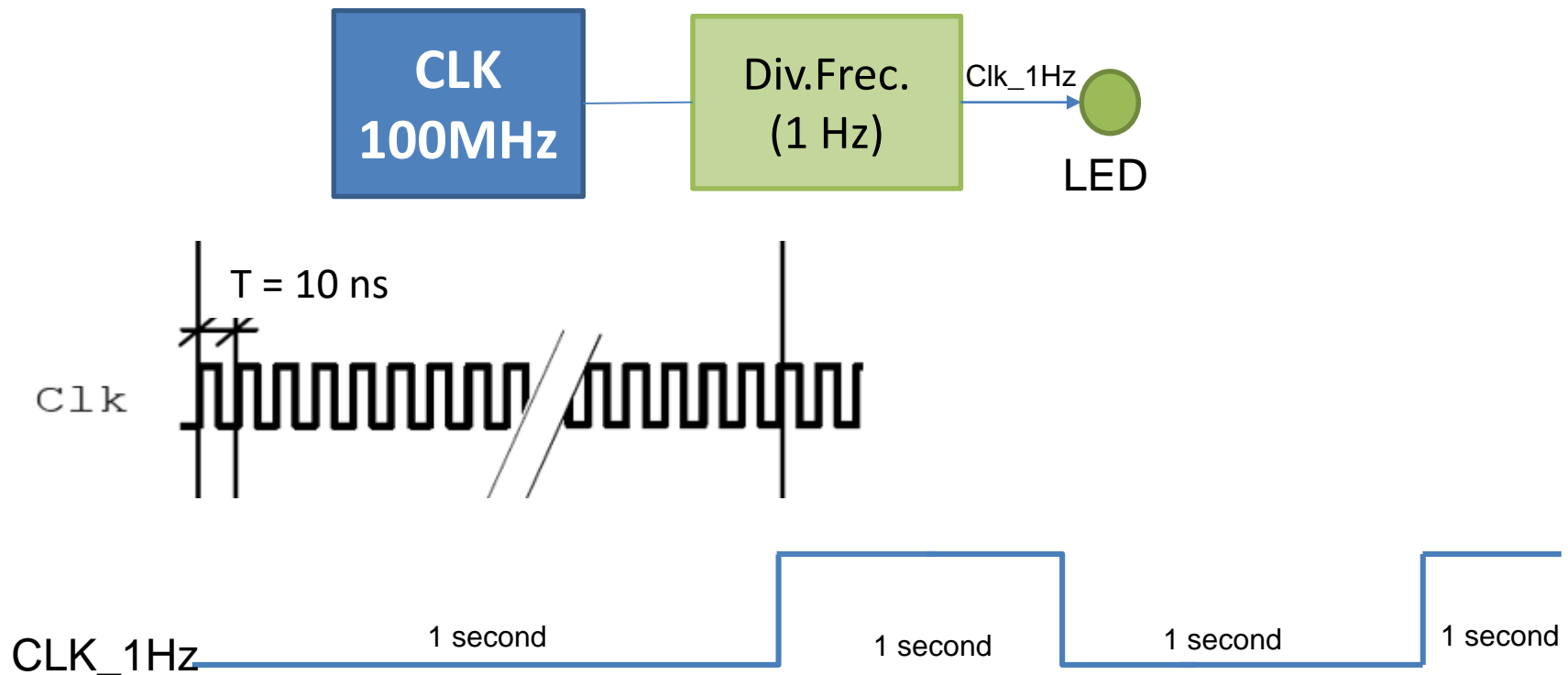

BIBLIOGRAFIA

- **Free range VHDL.** Bryan Mealy, Fabrizio Tappero. (Creative Commons). <http://www.freerangefactory.org> (Mayo 2013)
- **Diseño de circuitos digitales con VHDL (URJC)**